
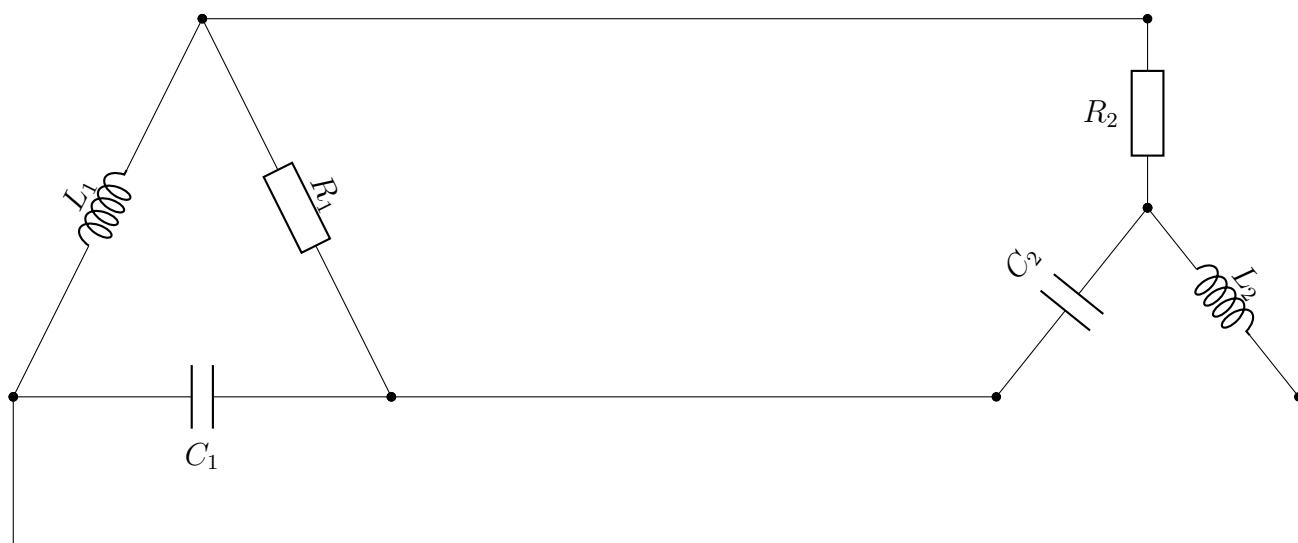


Практическая работа №6. Электрические схемы

Задание номер №1

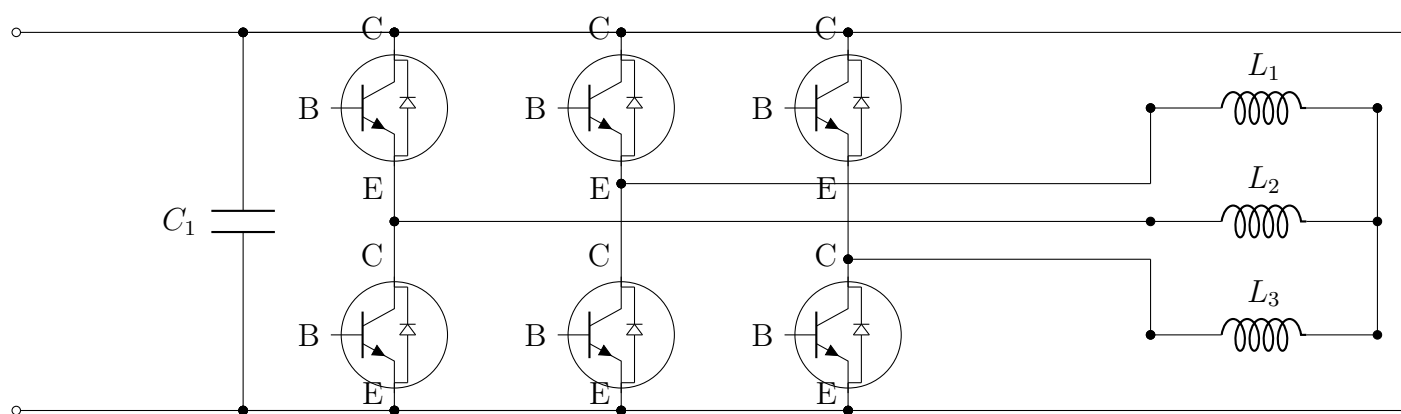

Задание номер №2



Задание номер №3

